Ainsi :

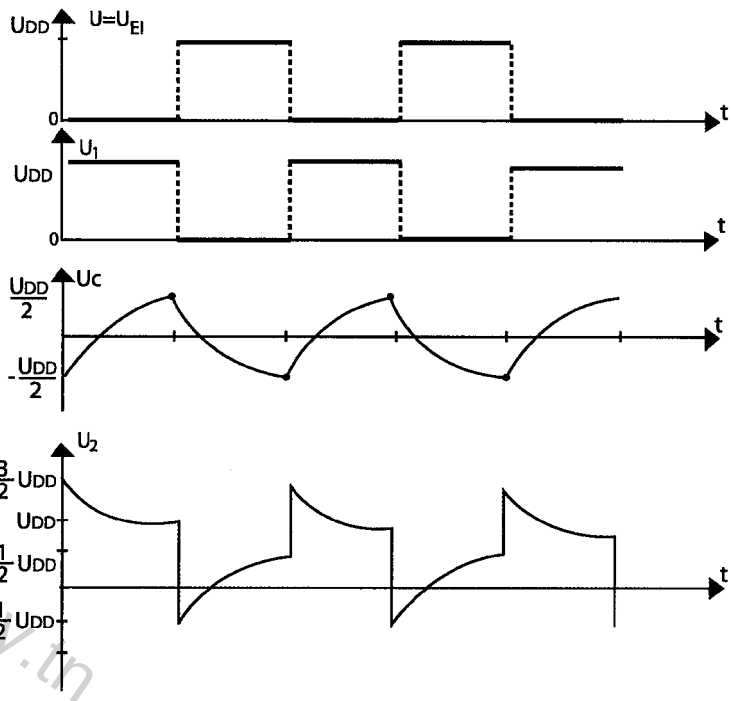

4

1. Le dipôle RC est le réservoir d'énergie dans le multivibrateur.
2. Un multivibrateur est caractérisé par :
- sa période T
- son rapport cyclique δ
3. $E_{HB} = 7,5\,V$ *et* $E_{BH} = -7,5\,V$

4. a.

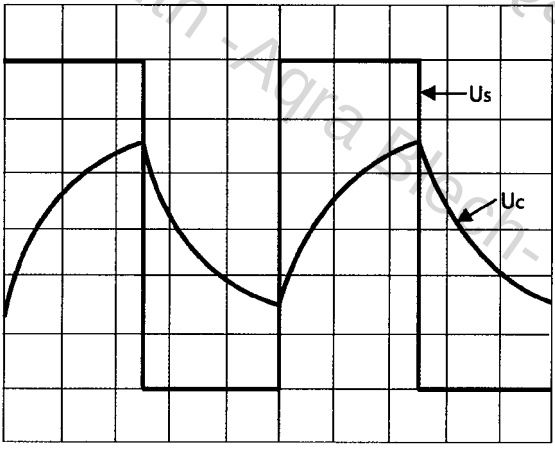

Qarray.tn -Agra Blech- Qarray.tn